

实验四 存储器阵列设计

一、实验目的

- 1 掌握 Verilog 语言和 Vivado、Logisim 开发平台的使用；
- 2 掌握存储器和寄存器组的设计和测试方法。

二、实验内容

- 1 存储器设计与测试
- 2 寄存器组设计与测试



三、实验要求

- 1 掌握 Vivado 或 Logisim 开发工具的使用，掌握以上电路的设计和测试方法；
- 2 记录设计和调试过程（Verilog 代码/电路图/表达式/真值表，Vivado 仿真结果，Logisim 验证结果等）；
- 3 分析 Vivado 仿真波形/Logisim 验证结果，注重输入输出之间的对应关系。

四、实验过程及分析

存储器设计：

```
22
23 module RAM_1Kx16_inout(Data, Addr, Rst, R_W, CS, CLK);
24     parameter Addr_Width=10;
25     parameter Data_Width=16;
26     parameter SIZE=2** Addr_Width;
27     inout [Data_Width-1:0] Data;
28     input [Addr_Width-1:0] Addr;
29     input Rst;
30     input R_W;
31     input CS;
32     input CLK;
33     integer i;
34     reg [Data_Width-1:0] Data_i;
35     reg [Data_Width-1:0] RAM [SIZE-1:0];
36     assign Data = (R_W) ? Data_i : 16'bz;
37     always @ (*) begin
38         casex ({CS, Rst, R_W})
39             4'b11x : for(i = 0; i <= SIZE-1; i = i+1) RAM[i] = 0;
40             4'b101 : Data_i <= RAM [Addr];
41             4'b100 : RAM[Addr] <= Data;
42             default : Data_i = 16'bz;
43         endcase
44     end
45 endmodule
46
```

  

这 Verilog 模块实现了一个 1K x 16 位的双向 RAM (Random Access Memory)。

Data_i 寄存器用于存储从 RAM 中读取的数据。

Data: 双向端口, 用于连接 RAM 的数据总线。

Addr: 输入端口, 用于指定 RAM 的读写地址。

Rst: 输入端口, 用于复位整个 RAM, 将存储单元清零。

R_W: 输入端口, 用于控制 RAM 的读写操作。

CS: 输入端口, 用于片选, 通过此信号控制 RAM 的操作是否生效。

CLK: 输入端口, 时钟信号。

使用状态机实现不同的操作:

当 CS, Rst, R_W 组合为 4'b1x1x 时, 执行循环将整个 RAM 清零。

当 CS, Rst, R_W 组合为 4'b101 时, 将 RAM 中地址为 Addr 的数据赋给 Data_i。


当 CS, Rst, R_W 组合为 4'b100 时, 将 Data 的值写入 RAM 中地址为 Addr 的位置。


对于其他组合, 将 Data_i 置为高阻态。

使用 `assign Data = (R_W) ? Data_i : 16'bz;` 根据读写控制信号 R_W 的状态, 将 Data_i 的值赋给 Data (读操作), 或者将 Data 置为高阻态 (写操作)。

这个模块允许在指定的地址执行读写操作, 可以通过 Rst 信号将整个 RAM 清零, 同时支持片选信号 CS 控制是否执行 RAM 操作。

字扩展与位扩展:

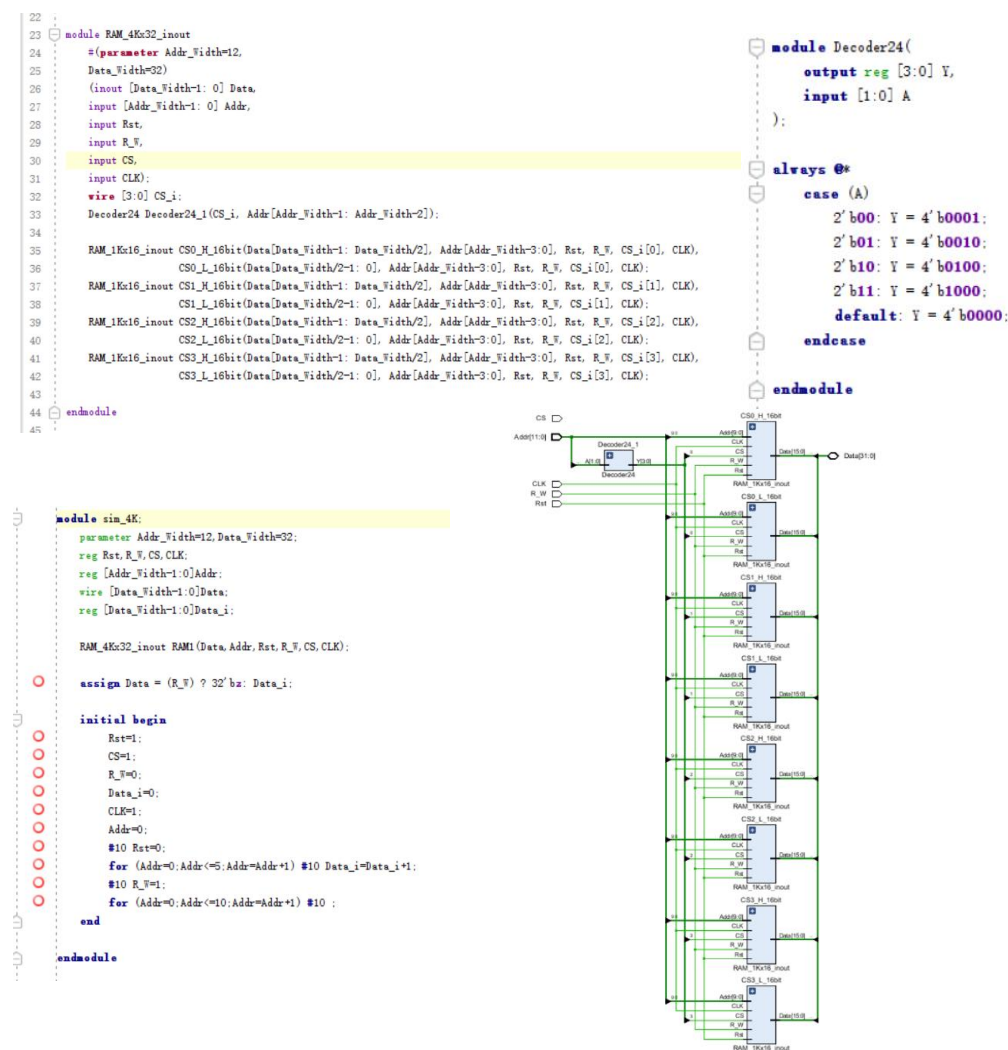

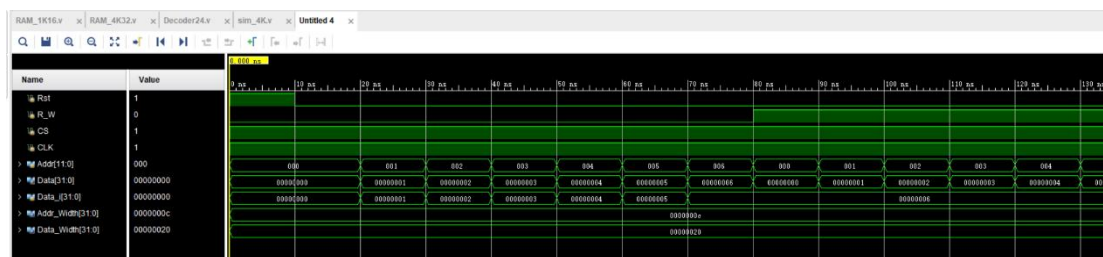

Decoder24:

声明了一个 Verilog 模块，模块名为 Decoder24，有两个端口：输出端口 Y（4 位寄存器）和输入端口 A（2 位寄存器）。

使用 always @*表示组合逻辑，根据输入 A 的值进行不同的解码操作：

当 A 为 2'b00 时，输出 Y 为 4'b0001。

当 A 为 2'b01 时，输出 Y 为 4'b0010。

当 A 为 2'b10 时，输出 Y 为 4'b0100。

当 A 为 2'b11 时，输出 Y 为 4'b1000。

对于其他情况，使用 default 语句将输出 Y 置为 4'b0000。

总结：

这个模块实现了一个 2-4 译码器，将 2 位的输入编码为 4 位的输出。根据不同的输入值，输出的 4 位二进制数 Y 有不同的值。此模块适用于数字电路设计中的译码器应用，可以将输入的 2 位二进制数映射到 4 位输出。

RAM_4K32:

声明了一个 Verilog 模块，模块名为 RAM_4Kx32_inout，有六个端口，包括数据端口 Data、地址端口 Addr、复位端口 Rst、读写控制端口 R_W、片选端口 CS 和时钟端口 CLK。此外，通过参数 Addr_Width 和 Data_Width 指定了地址宽度和数据宽度。

通过实例化 Decoder24 模块，将 Addr 的高两位用于片选信号 CS_i 的解码。

实例化了八个 RAM_1Kx16_inout 模块，用于处理每个片选信号对应的数据。每个模块接收相应的高位和低位的数据，并使用相应的 CS_i 信号，通过相同的时钟信号 CLK 进行操作。

这个模块实现了一个 4K x 32 位的双向 RAM，通过实例化八个 1K x 16 位的 RAM 子模块，通过 Decoder24 将地址的高两位解码成四个片选信号。每个子模块对应一个片选信号，用于处理相应的数据。这样的设计使得 4K x 32 位的 RAM 可以分为八个 1K x 16 位的 RAM，并且每个部分可以独立地进行读写操作。

Sim_4K:

声明了一个 Verilog 模块，模块名为 sim_4K，并定义了两个参数：Addr_Width 为 12，Data_Width 为 32。

声明了一些寄存器和线网，其中 Rst、R_W、CS、CLK、Addr 为输入端口，Data 为输出端口，Data_i 为内部寄存器。

实例化了一个 RAM_4Kx32_inout 模块，通过端口连接与 sim_4K 模块的相应信号和数据。

根据读写控制信号 R_W 的状态，将 Data 连接到 Data_i 或置为高阻态。

在仿真开始时，进行了一系列的初始化操作：

Rst 被置为 1，表示复位。

CS 被置为 1，表示不选中 RAM。

R_W 被置为 0，表示写入操作。

Data_i 被置为 0，作为写入数据的起始值。

CLK 被置为 1，表示时钟信号。

Addr 被置为 0，作为起始地址。

然后，通过#10 的延时，进行了一些状态的切换：

Rst 被置为 0，表示结束复位。

使用 for 循环，从地址 0 开始，每隔 10 个时间单位，Data_i 增加 1，总共执行 6 次。

R_W 被置为 1，表示读取操作。

使用 for 循环，从地址 0 开始，每隔 10 个时间单位，执行了 11 次。

总结：

这个模块实现了对 RAM_4Kx32_inout 模块的简单仿真。在初始化过程中，进行了一系列的状态设置和数据写入操作，以模拟 RAM 的读写过程。

时序输出关系：

Rst 在初始时为 1，表示 RAM 处于复位状态，此时不进行读写操作。

CS 在初始时为 1，表示不选中 RAM，也就是 RAM 不响应读写操作。

R_W 在初始时为 0，表示写入操作。在 for 循环中，每隔 10 个时间单位，Data_i 递增，相应地写入到 RAM 中。这模拟了对 RAM 的写入过程。

在 R_W 被置为 1 后，表示读取操作。在 for 循环中，每隔 10 个时间单位，没有进行实际的写入或读取操作，因为 for 循环中没有相关的操作。这阶段用于观察读取操作的影响。

综上所述，仿真的时序输出关系为：

初始时，RAM 被置为复位状态，不进行读写操作。


随后，进行了一系列的写入操作，模拟了写入过程。

最后，进行了一系列的读取操作，模拟了读取过程。

可以看到时序图所示：

地址 addr 在循环递增，一开始 R_W 置于写入状态，向 data 中写入数据，后来 R_W 置于读取状态，data 读出前面写入的 addr 处的数值，而 data_i 保持不变。

指令存储器设计：

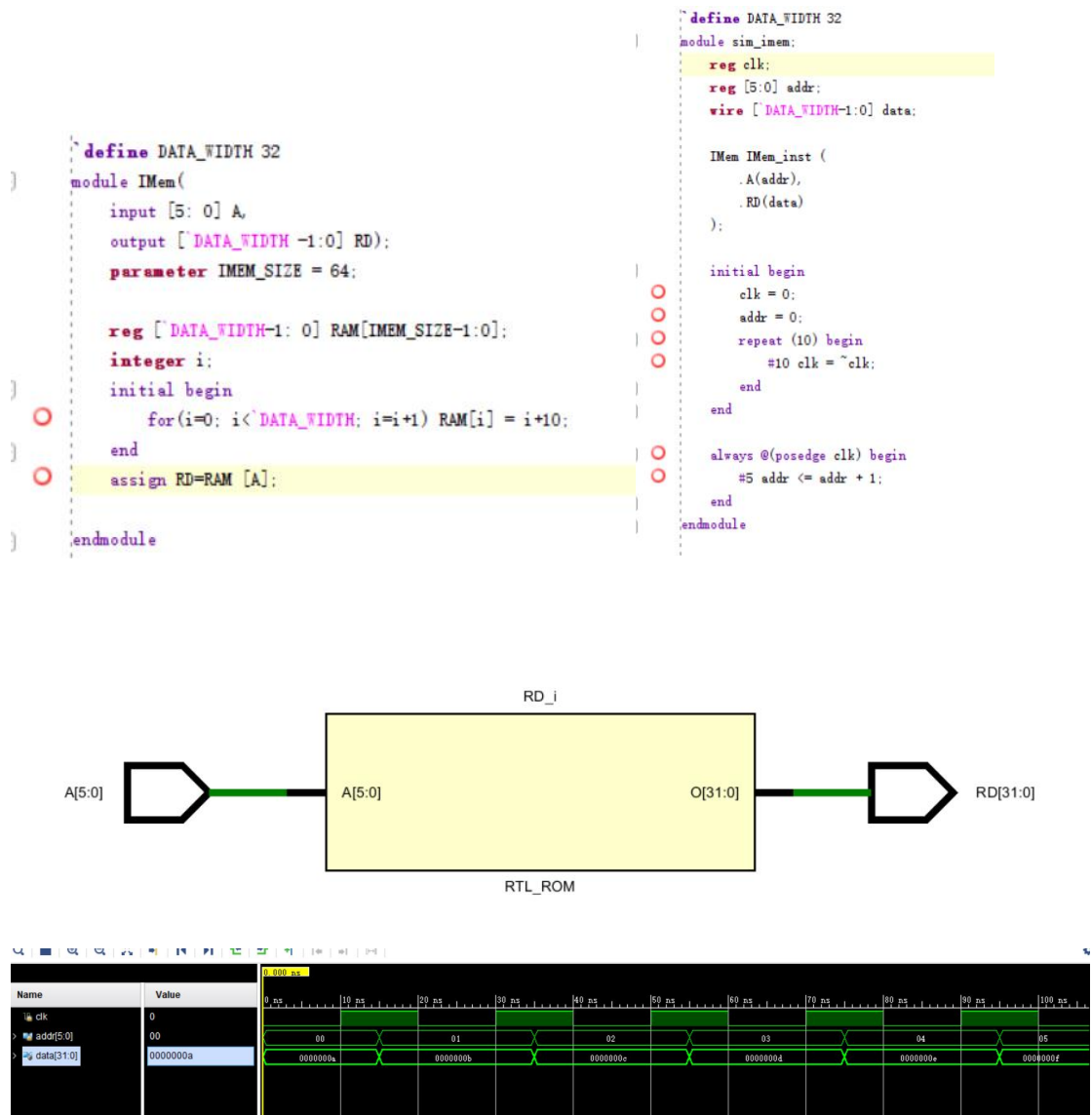

这段 Verilog 代码定义了一个指令存储器模块 IMem

模块声明:模块名为 IMem,有一个 6 位输入端口 A 用于指定读取的存储器地址,和一个 32 位输出端口 RD 用于输出从存储器读取的数据。

参数声明:定义了参数 IMEM_SIZE,表示存储器的大小为 64 个 32 位的存储单元。

内部存储器声明:声明了一个名为 RAM 的内部存储器,是一个大小为 IMEM_SIZE 的数组,每个元素是 32 位宽度。

初始化块:在仿真开始时,使用 for 循环,将 RAM 的前 DATA_WIDTH 个元素初始化为递增的值,即 RAM[0] 初始化为 10, RAM[1] 初始化为 11,以此类推。

数据输出:通过 assign 语句,将存储器中地址为 A 的数据赋给输出端口 RD。这表示在每个时钟周期,从指定地址读取存储器中的数据。

这个模块的作用是模拟一个简单的指令存储器,可以根据输入的地址 A 从存储器中读取相应的 32 位指令,并将其输出到 RD 端口。在初始化时,存储器的前 DATA_WIDTH 个位置被初始化为递增的值。

定义了一个名为 sim_imem 的仿真模块，包含了一个时钟信号 clk、一个 6 位宽的地址信号 addr 以及一个 32 位宽的数据线 data。实例化了 IMem 模块，并将其输入输出端口与仿真模块的信号相连接。

在仿真开始时，初始化了时钟信号 clk 为 0，地址信号 addr 为 0。然后通过 repeat 循环，每次循环都在时钟上升沿（每隔 10 个时间单位）切换 clk 的状态，即从 0 切换到 1 或从 1 切换到 0。这样，通过 clk 的变化来模拟时钟信号。

在时钟上升沿发生时，addr 的值递增 1。通过 #5 的延时，表示在下一个时钟上升沿前进行这个操作。这段代码模拟了在时钟上升沿时不断递增地址的行为。

总结时序输出关系：

初始时，clk 为 0，addr 为 0。


通过 repeat 循环，clk 在每个循环中发生状态切换（0→1 或 1→0）。


在每个时钟上升沿，addr 递增 1。

通过 IMem 模块实例，data 会根据 addr 的值从指令存储器中读取相应的 32 位数据。

由时序图可以看出每过 15ns，会从 ram 中读出一个 addr 地址处的数据，在 design 文件中可以看出 ram 初始化的赋值，所以从 a 开始输出，一直递增。

寄存器文件设计：

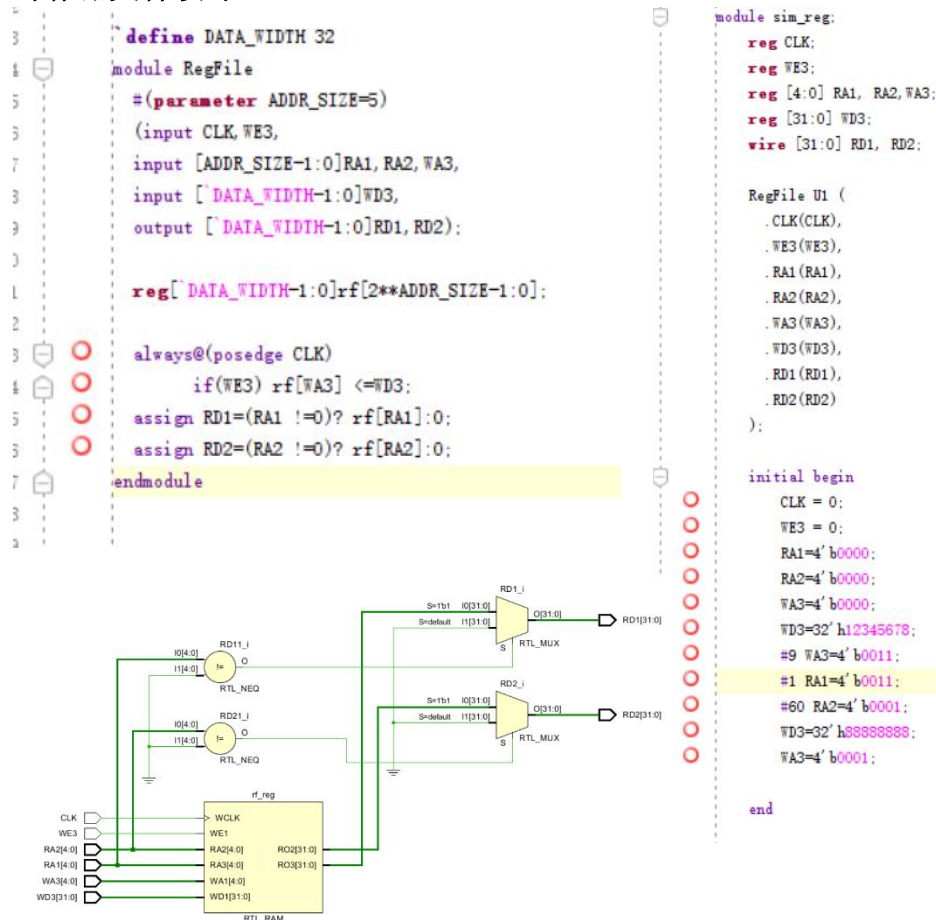

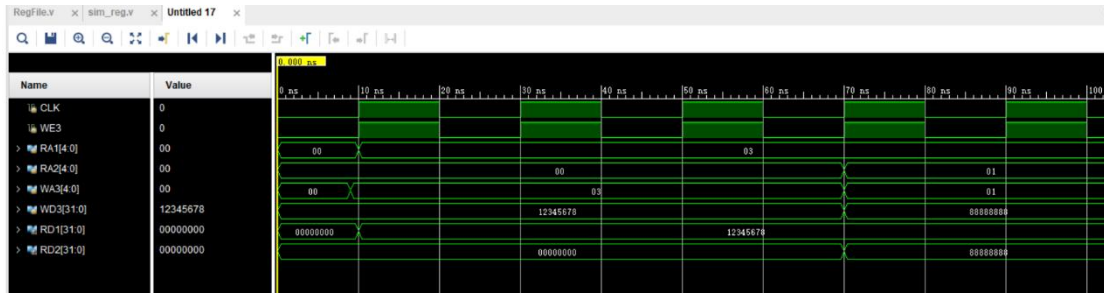

声明了一个名为 RegFile 的 Verilog 模块，其中包含了一系列输入和输出端口。CLK 是时钟信号，WE3 是写使能信号，RA1 和 RA2 是两个读地址输入，WA3 是写地址输入，WD3 是写数据输入，RD1 和 RD2 是两个读数据输出。

使用 parameter 关键字声明了一个参数 ADDR_SIZE，默认值为 5。这个参数指定了地址的位宽。

声明了一个名为 rf 的内部寄存器数组，每个寄存器是 DATA_WIDTH 位宽，数组的大小为 $2^{\text{ADDR_SIZE}}$ 。这实现了一个简单的寄存器文件。

在时钟的上升沿，如果写使能信号 WE3 为 1，将写数据 WD3 写入到寄存器文件的相应写地址 WA3 处。

通过 assign 语句，实现了读数据的输出逻辑。如果读地址 RA1 不为 0，则将寄存器文件中的相应位置的数据赋给 RD1，否则 RD1 被赋值为 0。同样的逻辑应用在 RD2 上。

总结：

这个模块实现了一个带有写使能的寄存器文件，可以进行读和写操作。在每个时钟的上升沿，如果写使能信号为 1，将写数据写入到指定的写地址。读操作通过比较读地址是否为 0 来确定是否进行读取。

仿真：

实例化了 RegFile 模块，并将其输入输出端口连接到仿真模块的信号。CLK 是时钟信号，WE3 是写使能信号，RA1 和 RA2 是两个读地址输入，WA3 是写地址输入，WD3 是写数据输入，RD1 和 RD2 是两个读数据输出。

在仿真开始时，初始化了时钟信号 CLK 为 0，写使能信号 WE3 为 0，读写地址和写数据信号也被初始化。然后在仿真过程中，通过 # 符号的延时，改变了各个信号的值，模拟了时钟周期内的变化。

在仿真的每个 10 个时间单位的时钟周期内，时钟信号 CLK 发生状态切换（0→1 或 1→0）。这个语句模拟了时钟的边沿生成。

时序输出关系：

时钟信号 CLK：在每个 10 个时间单位的时钟周期内，时钟信号 CLK 发生状态切换。

写使能信号 WE3：在每个 10 个时间单位的时钟周期内，写使能信号 WE3 发生状态切换。

读写地址和写数据信号：在仿真开始时，读写地址和写数据信号被初始化。在仿真过程中，通过延时和指定的时间序列，这些信号的值被改变，模拟了读写地址和写数据的变化。

读数据信号 RD1 和 RD2：在仿真过程中，通过 RegFile 模块实例进行读操作，读数据信号 RD1 和 RD2 的值会随着读地址的变化而改变。在 #1 RA1 = 4'b0011; 处，RA1 的值变

为 4'b0011,因此 RD1 的值将对应于寄存器文件中相应位置的数据。在 #60 RA2 = 4'b0001; 处, RA2 的值变为 4'b0001, 因此 RD2 的值将对应于寄存器文件中相应位置的数据。

写数据信号 WD3: 在仿真过程中, 通过 WD3 = 32'h88888888; 和 WA3 = 4'b0001; 的操作, 将写数据信号 WD3 写入到寄存器文件的相应写地址 WA3 处。

五、调试和心得体会

在本次计算机组成实验中, 我深入学习了硬件描述语言 (Verilog) 的基本概念和用法, 并通过设计和仿真实验的硬件电路, 深入理解了计算机组成原理的一些关键概念。

首先, 我了解了 Verilog 语言的基础知识, 包括模块化设计、数据类型、参数化、内部存储器的使用等。Verilog 的模块化设计允许我将电路划分为不同的模块, 提高了代码的可读性和可维护性。

其次, 通过实现 RAM 模块和寄存器文件模块, 我加深了对存储器和寄存器的理解。在 RAM 模块中, 我学会了如何使用 Verilog 描述存储器的读写过程, 以及如何使用 casex 语句处理不同的控制信号。在寄存器文件模块中, 我了解了时序逻辑的实现, 以及如何通过时钟信号和写使能信号进行同步写入操作。

实验中, 我还学到了如何编写测试文件进行仿真。通过对各个模块的功能进行测试, 我能够验证设计的正确性, 发现潜在的问题并进行调试。

最后, 在整个实验的过程中, 我深刻体会到硬件设计的精确性和时序的重要性。每一个模块都需要按照时序要求正确地执行, 否则可能导致电路不稳定或不正确的结果。同时, 我对计算机组成原理的知识有了更深层次的理解, 通过实际设计和仿真, 我更好地掌握了理论知识的应用。

总体而言, 这次计算机组成实验为我提供了一个很好的机会, 让我在实际操作中学到了很多关于硬件设计和 Verilog 语言的知识。这不仅增强了我对计算机组成原理的理解, 也提升了我的实际问题解决能力。通过这次实验, 我对硬件描述语言和计算机硬件设计有了更深刻的认识, 这对我的学术和职业发展都具有重要的意义。